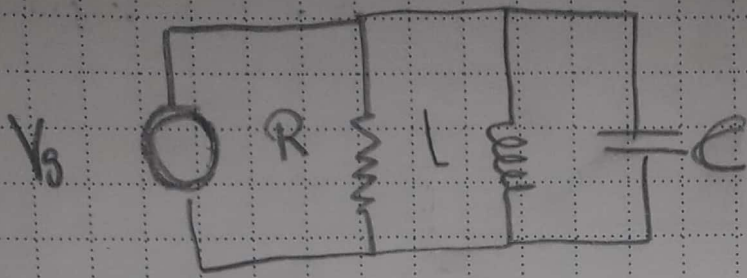




MANAGEMENT
THAT YOU
NEED

D
D/S

Gabriel de Laurentis D. Cardoso
RA: 18.00477-6



$$R = 4 + 1 = 5$$

$$L = 8 + 1 = 9$$

$$C = 7 + 1 = 8$$

1.

$$i_R + i_L + i_C = i_g(t)$$

$$\frac{V(t)}{R} + \frac{1}{L} \int V(t) dt + C \frac{dV}{dt} = i_g(t)$$

2

$$G(s) = \frac{V(s)}{i(s)} = Z(s) = \frac{R \left(\frac{sL \cdot \frac{1}{sC}}{sL + \frac{1}{sC}} \right)}{R + \left(\frac{sL \cdot \frac{1}{sC}}{sL + \frac{1}{sC}} \right)}$$

Pela análise da tabela 3.2

$$\frac{R \left(\frac{L}{CsL + \frac{1}{s}} \right)}{R + \left(\frac{L}{CsL + \frac{1}{s}} \right)} = \frac{RL}{RCSL + \frac{R}{s} + L} = \frac{R}{CSR + \frac{R}{Ls} + 1}$$

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| L/M | M/T | M/W | J/T | V/F | S/S | D/S |

3. Como dito na aula do dia
16/4

$$Z(j\omega) \rightarrow R \Rightarrow R$$

$$Z(j\omega) \rightarrow C \Rightarrow \frac{1}{j\omega C}$$

$$Z(j\omega) \rightarrow L \Rightarrow Lj\omega$$

$$G(j\omega) = \frac{V(j\omega)}{I(j\omega)} = Z(j\omega) = \frac{R}{Cj\omega R + \frac{R}{Lj\omega} + 1}$$

$$= \frac{5}{40j\omega + \frac{5}{8j\omega} + 1}$$

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| L/M | M/T | M/W | J/T | V/F | S/S | D/S |

z^+

$$L1. G(z) = G(s)$$

$$s = \frac{2}{T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)$$

transformed bilinear

$$G(z) = R$$

$$\frac{2RC \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) + \frac{RT}{2L \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) + 1}$$

$$G(z) = \frac{R}{\frac{2RC - 2RCz^{-1}}{T + z^{-1}} + \frac{T^2LR - 2Lz^{-1}RT}{2 + z^{-1}} + 1}$$

$$T_s = 12$$

5

$$R = 5$$

$$z^2$$

$$\frac{80 - 80z}{12 + z} + \frac{960 - 960z}{1 + z} + 1$$

$$C = 8$$

$$L = 8$$

$$G(z) = \frac{5 (80 - 80z)(1+z) + (960 - 960z)(12+z) + (12+z)(1+z)}{(12+z)(1+z)}$$

$$* + (z+1)(12+z)$$

Resposta EM Freq:

$$G(s) = \frac{5}{10s + \frac{5}{8s} + 1}$$

$$40s + \frac{5}{8s} + 1 = 0$$

$$40s + \frac{5}{8s} = -1$$


não possui 0

$$5 = -8s - 320s^2$$

$$0 = -5 - 8s - 320s^2$$

polos \Rightarrow

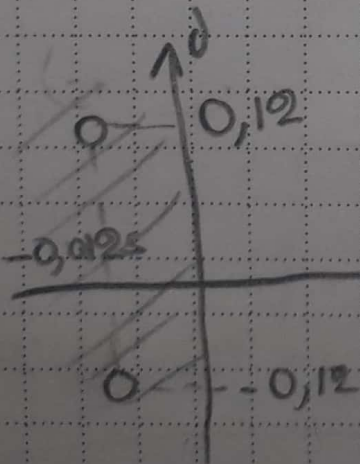
$$p_1 = -0,0125 - 0,12j$$
$$p_2 = -0,0125 + 0,12j$$



é um sistema
estável

$$G(z) = \frac{5((80 - 80z)(1+z) + (960 - 960z)(12+z))}{(12+z)(1+z)(z+1)(z+1)}$$

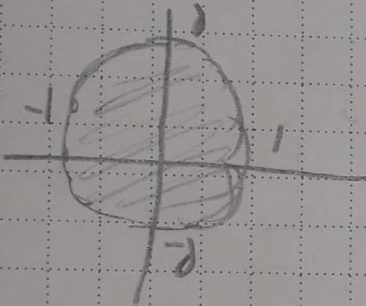
polos $\rightarrow z_1 = -12$
 $z_2 = -1$



p/ z₂ :
 sistema estável

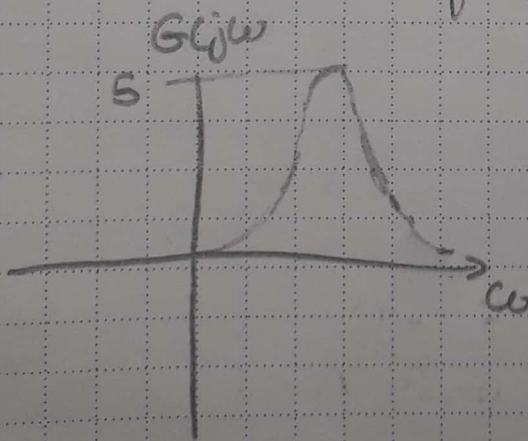2.

$$G(j\omega) = \frac{5}{4j\omega + \frac{5}{8j\omega} + 1}$$



\rightarrow filtro passa alta

Resposta ao degrau

$$G(s) = \frac{40s}{320s^2 + 8s + 5}$$

$$E(t) = \frac{1}{s}$$

$$E(s) \cdot G(s) = \frac{40s}{(320s^2 + 8s + 5)s}$$

$$= \frac{40}{320s^2 + 8s + 5}$$

os polos são

$$p_1 = -0,0125 + 0,12j$$

$$p_2 = -0,0125 - 0,12j$$

$$A = -B$$

$$= 40 \left[\frac{A}{s + p_1} + \frac{B}{s + p_2} \right]$$

$$p_1^* = p_1$$

$$A = \lim_{s \rightarrow p_1^*} \frac{(s + 0,0125 - 0,12j)}{(s + 0,0125 + 0,12j)(s + 0,0125 - 0,12j)}$$

$$A = \lim_{s \rightarrow p_1^*} \frac{1}{(s + 0,0125 + 0,12j)} = \frac{1}{-0,0125 + 0,0125 + 0,12j + 0,12j}$$

$$A = \frac{1}{0,24j} \quad B = -\frac{1}{0,24j}$$

$$G(t) = \frac{40E(t)}{0,24j} \left[e^{-(0,0125 + 0,12j)t} - e^{-(0,0125 - 0,12j)t} \right]$$

$$G(j\omega) \cdot E(\omega) = \left(\frac{40j\omega}{320(j\omega)^2 + 8j\omega + 5} \right) \frac{1}{j\omega}$$

$$G(t) = 40 F^{-1} \left\{ \frac{1}{320(j\omega)^2 + 8j\omega + 5} \right\} =$$

$$\frac{40}{-0,24j} \theta(t) \left[e^{-(0,0125 + 0,12j)t} - e^{-(0,0125 - 0,12j)t} \right]$$

$$G(z) = 5 \frac{(180 - 80z)(z+1) + (920 - 920z)(z+1) + (z+1)(z+12)}{(z+1)(z+12)}$$

$$E(z)G(z) = G(z) \cdot \left(\frac{1-z}{2} \right) \left(\frac{z+1}{1-z} \right)$$

$$G(t) = -\frac{100}{3} - 1^t (13 \cdot 12^t + 276) (1 - \theta(-t)) - 4995 \theta(-t)$$